



Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α

A.1 α

A.2 γ

A.3 γ

A.4 α

A.5


α.	Λ
β.	Λ
γ.	Σ
δ.	Λ
ε.	Σ

A.6 περίπτωση 1: Οι πηγές δε διαρρέονται από ρεύμα άρα $V_\pi = E$

περίπτωση 2: Το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι: $I = \frac{E_{o\lambda}}{r_{o\lambda}} = \frac{N \cdot E}{N \cdot r} = \frac{E}{r}$

$$\text{άρα } V_\pi = E - I \cdot r = E - \frac{E}{r} \cdot r = E - E = 0$$

A.7. a. Έστω N ενισχυτές σε σειρά.

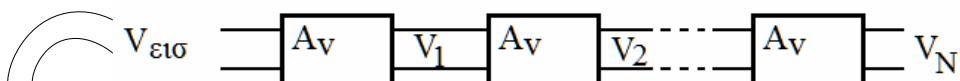

Αν V_{eis} ή τάση στην είσοδο και V_1, V_2, \dots, V_N οι τάσεις στην έξοδο μετά τον πρώτο, τον δεύτερο... τον Νιοστό ενισχυτή τότε μετά τον πρώτο ενισχυτή:

$$A_V = \frac{V_1}{V_{eis}} \Rightarrow V_1 = A_V \cdot V_{eis}$$

Μετά τον δεύτερο ενισχυτή:

$$A_V = \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow V_2 = A_V \cdot V_1 = A_V \cdot A_V \cdot V_{eis} \Rightarrow V_2 = A_V^2 \cdot V_{eis}$$

Τελικά, μετά τον Νιοστό ενισχυτή: $V_N = A_V^N \cdot V_{eis}$

Η συνολική απολαβή τάσης είναι:

$$A_{V_{o\lambda}} = \frac{V_N}{V_{\varepsilon i\sigma}} \Rightarrow A_{V_{o\lambda}} = \frac{A_V^N \cdot V_{\varepsilon i\sigma}}{V_{\varepsilon i\sigma}} \Rightarrow A_{V_{o\lambda}} = A_V^N$$

- β.** Από την τελευταία σχέση λογαριθμώντας και πολλαπλασιάζοντας με 20:

$$A_{V_{o\lambda}} = A_V^N \Rightarrow \log A_{V_{o\lambda}} = \log A_V^N \Rightarrow \log A_{V_{o\lambda}} = N \log A_V \Rightarrow 20 \cdot \log A_{V_{o\lambda}} = N 20 \cdot \log A_V \Rightarrow \Rightarrow dB_{V_{o\lambda}} = N dB_V$$

ΟΜΑΔΑ Β

- B1**

- α.**

Η λογική συνάρτηση είναι η: $f = x + \bar{x} \cdot y$

- β.**

Είναι: $f = x + \bar{x} \cdot y = (x + \bar{x}) \cdot (x + y) =$

$$= 1 \cdot (x + y) =$$

$$= x + y$$

Άρα το κύκλωμα μπορεί να αντικατασταθεί με μια πύλη OR.

Εναλλακτικά με πίνακα αληθείας:

x	y	\bar{x}	$\bar{x} \cdot y$	$x + \bar{x} \cdot y$
0	0	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	1	0	0	1

Η τελευταία στήλη είναι της πύλης OR.

- γ.**


Η πύλη OR δίνει λογικό 1 (5V) όταν τουλάχιστον μία από τις εισόδους είναι λογικό 1 (5V). Άρα η τάση στην έξοδο θα είναι:

$$E_{o\lambda} = n \cdot E = 5 \cdot 4,8 = 24V \text{ και} \\ r_{o\lambda} = N \cdot r = 5 \cdot 0,2 = 1\Omega$$

- β.**

Οι R_6 και R_4 είναι συνδεδεμένες παράλληλα:
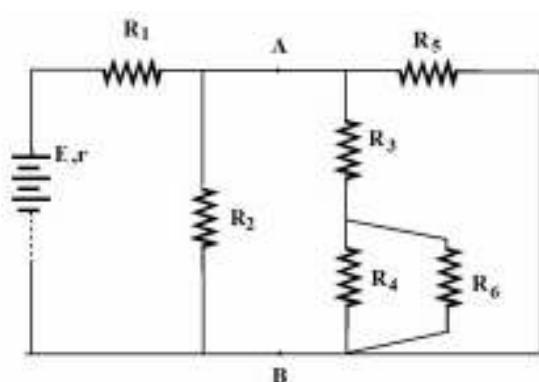
$$R_{4,6} = \frac{R_4 \cdot R_6}{R_4 + R_6} = \frac{24 \cdot 8}{24 + 8} = 6\Omega$$



Οι $R_{4,6}$ και R_3 είναι συνδεδεμένες σε σειρά: $R_{3,4,6} = R_{4,6} + R_3 = 6 + 2 = 8\Omega$

Οι R_2 , $R_{3,4,6}$ και R_5 είναι συνδεδεμένες παράλληλα:

$$\frac{1}{R_{2,3,4,5,6}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{3,4,6}} + \frac{1}{R_5} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \Rightarrow R_{2,3,4,5,6} = 2\Omega$$

Οι R_1 και $R_{2,3,4,5,6}$ είναι συνδεδεμένες σε σειρά:

$$R_{\text{ολ}} = R_1 + R_{2,3,4,5,6} = 5\Omega$$

Το ρεύμα που διαφέρει την R_1 είναι το ρεύμα που φεύγει από τη συστοιχία πηγών:

$$I = \frac{E_{\text{ολ}}}{R_{\text{ολ}} + r_{\text{ολ}}} = \frac{24}{5 + 1} = 4\text{A}$$

$$\text{Η πολική τάση της συστοιχίας είναι: } V_{\pi} = E_{\text{ολ}} - I \cdot r_{\text{ολ}} = 24 - 4 \cdot 1 = 20\text{V}$$

- γ. Ζητείται η τάση στα άκρα της R_3 . Η R_3 είναι σε σειρά με την $R_{4,6}$ και έχουν στα άκρα τους την τάση V_{AB} :

$$V_3 = \frac{R_3}{R_3 + R_{4,6}} V_{AB} = \frac{2}{2 + 6} V_{AB} = \frac{1}{4} V_{AB} \quad (1)$$


Πρέπει να υπολογιστεί η V_{AB} . Αγάμεσα στα A, B υπάρχει η αντίσταση $R_{2,3,4,5,6}$ η οποία είναι σε σειρά με την R_1 . Αυτές έχουν την τάση V_{π} στα άκρα τους:

$$V_{AB} = \frac{R_{2,3,4,5,6}}{R_1 + R_{2,3,4,5,6}} V_{\pi} = \frac{2}{3 + 2} 20 = 8\text{V} \quad \text{Άρα από την (1): } V_3 = 2\text{V.}$$

- δ. i. Αν η δίοδος είναι ανάστροφα πολωμένη τότε αντιστοιχεί σε ανοικτό διακόπτη και δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο κύκλωμα. Το ρεύμα που διαφέρει την R_1 είναι και πάλι $I = 4\text{A}$.

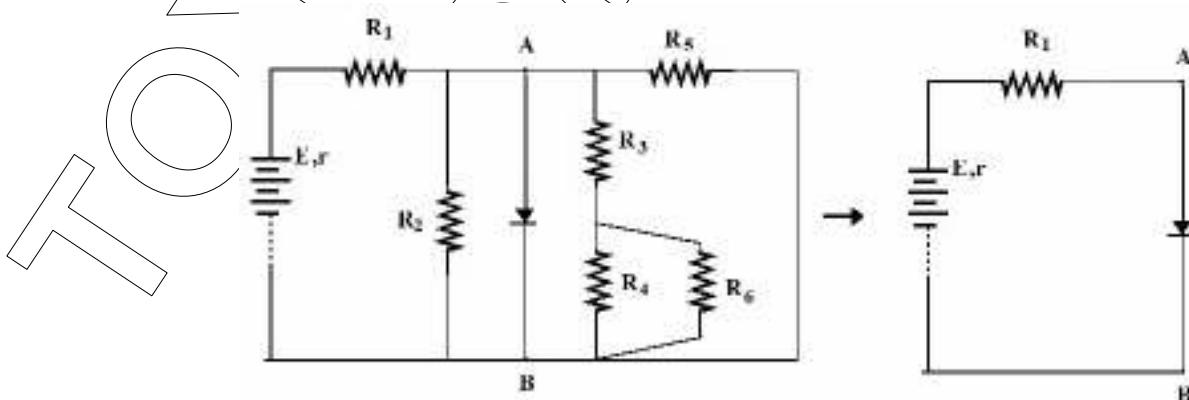- ii. Αν η δίοδος είναι ορθά πολωμένη, τότε αντιστοιχεί σε ένα κλειστό διακόπτη. Τα σημεία A και B είναι βραχυκυκλωμένα. Το ρεύμα που διαφέρει την R_1 είναι τώρα:

$$I' = \frac{E_{\text{ολ}}}{r_{\text{ολ}} + R_1} = \frac{24}{1 + 3} = 6\text{A}$$



B.3

a. i. Από τα χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας του λαμπτήρα παίρνουμε:

$$\bar{P} = V_K \cdot I_K \Rightarrow I_K = \frac{32}{80} = 0.4A \quad \text{και} \quad R_\Lambda = \frac{V_K}{I_K} = \frac{80}{0.4} = 200\Omega$$

ii. Για $\omega_1=500\text{r/s}$ έχουμε συντονισμό:

$$X_L = X_C \Rightarrow \omega_1 L = \frac{1}{\omega_1 C} \Rightarrow L = \frac{1}{\omega_1^2 C} = \frac{1}{500^2 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = 0.4H$$

Επίσης: $\frac{V_{EN}}{I_{EN1}} = R_{o\lambda} \Rightarrow R_{o\lambda} = \frac{200}{0.5} = 400\Omega$. Άντας στην εικόνα την θέση της R_L η ωμική αντίσταση του πηνίου, τότε $R_L = R_o - R_\Lambda \Rightarrow R_L = 400 - 200 = 200\Omega$

β. Για $\omega_1=500\text{r/s}$ το κύκλωμα είναι σε συντονισμό άρα συνφ_Z=συν0=1
Για $\omega_2=1000\text{r/s}$ είναι:

$$\varepsilon\phi\phi_Z = \frac{X_L - X_C}{R_{o\lambda}} = \frac{\omega_2 L - \frac{1}{\omega_2 C}}{R_{o\lambda}} = \frac{1000 \cdot 0,4}{1000 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}$$

Είναι $\phi_Z = 37^\circ$ και συνφ_Z = συν37° = 0.8

γ. Η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος είναι:

$$Z = \sqrt{R_{o\lambda}^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R_{o\lambda}^2 + (\omega_2 L - \frac{1}{\omega_2 C})^2} = \sqrt{400^2 + (1000 \cdot 0,4 - \frac{1}{1000 \cdot 10 \cdot 10^{-6}})^2} = 500\Omega$$

Όταν ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά, διαρρέεται από ρεύμα $I_{EN}=I_K=0,4A$.

Το πλάτος της έντασης είναι: $I_o = I_{EN} \cdot \sqrt{2} = 0,4\sqrt{2}A$

Η συμπεριφορά του κυκλώματος είναι επαγωγική ($X_L > X_C$) και άρα η ένταση καθυστερεί της τάσης. Η εξίσωση της έντασης του ρεύματος είναι:

$$i = 0,4\sqrt{2} \text{ ήμ} (1000t + 37^\circ)$$

δ. $P = V_{EN} I_{EN} \cdot \text{συν}\phi_Z = 200 \cdot 0,4 \cdot 0,8 = 64W$

$$Q = V_{EN} I_{EN} \cdot \eta\mu\phi_Z = 200 \cdot 0,4 \cdot 0,6 = 48\text{Var}$$

$$S = V_{EN} I_{EN} = 200 \cdot 0,4 = 80\text{VA}$$

