



Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α

- A1 α) Σ
 β) Σ
 γ) Λ
 δ) Λ
 ε) Λ
 στ) Λ
 ζ) Σ

- A2 α) Σ
 β) Λ
 γ) Λ

A3 Θεωρία σελ. 166-167 σχολικού βιβλίου

A4 γ

A5 α) $x \cdot (\bar{x} + \psi) + x =$
 $\bar{x} + x = 1$

θεώρημα απορρόφησης
θεώρημα συμπληρώματος


β) $A(B + \bar{A}) + AB =$
 $AB + A\bar{A} + AB =$
 $AB + 0 + AB = AB$

θεώρημα επιμερισμού
θεώρημα συμπληρώματος
θεώρημα αυτοτομής και αυτοένωσης

γ) $\bar{x}\bar{\psi} + \psi =$
 $(\bar{x} + \bar{\psi}) + \psi =$
 $\bar{x} + (\bar{\psi} + \psi) =$
 $\bar{x} + 1 = 1$ ◇

θεώρημα De Morgan
θεώρημα προσεταιρισμού
θεώρημα συμπληρώματος
θεώρημα κυριαρχικότητας

A6

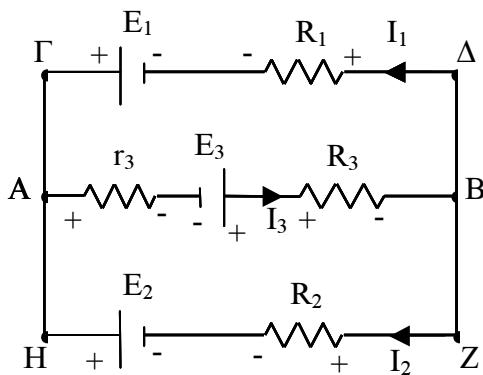

Εφαρμόζοντας το Νόμο ρευμάτων και Νόμο τάσεων του Kirchhoff προκύπτει:

α) Βρόγχος ΓΔΖΗΓ: $E_1 - I_1 R_1 + I_2 R_2 - E_2 = 0 \Rightarrow 20 - 2 \cdot 5 + 5I_2 - 20 = 0 \Rightarrow 5I_2 = 10 \Rightarrow I_2 = 2A$

Κόμβος Α: $I_2 + I_1 = I_3 \Rightarrow I_3 = 4A$


β) Βρόγχος ΓΔΒΑΓ: $E_1 - I_1 R_1 - I_3 R_3 + E_3 - I_3 r_3 = 0 \Rightarrow 20 - 2 \cdot 5 - 4R_3 + 10 - 4 \cdot 1 = 0 \Rightarrow 20 - 10 + 10 - 4 = 4R_3 \Rightarrow 16 = 4R_3 \Rightarrow R_3 = 4\Omega$

γ) Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Α και Β είναι

$$V_{AB} = I_3 r_3 - E_3 + I_3 R_3 = 4 \cdot 1 - 10 + 4 \cdot 4 \Rightarrow V_{AB} = 10V$$

ΟΜΑΔΑ Β

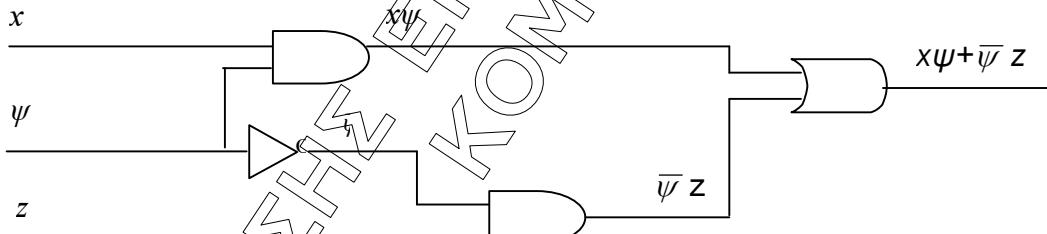B1 Το λογικό κύκλωμα που πραγματοποιεί τη λογική συνάρτηση f είναι:




Ο πίνακας αλήθειας είναι:

x	ψ	z	$\bar{\psi}$	$\bar{\psi} z$	$x\psi$	$x\psi + \bar{\psi} z$
0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1

Τα θέματα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής μονάδας

B2

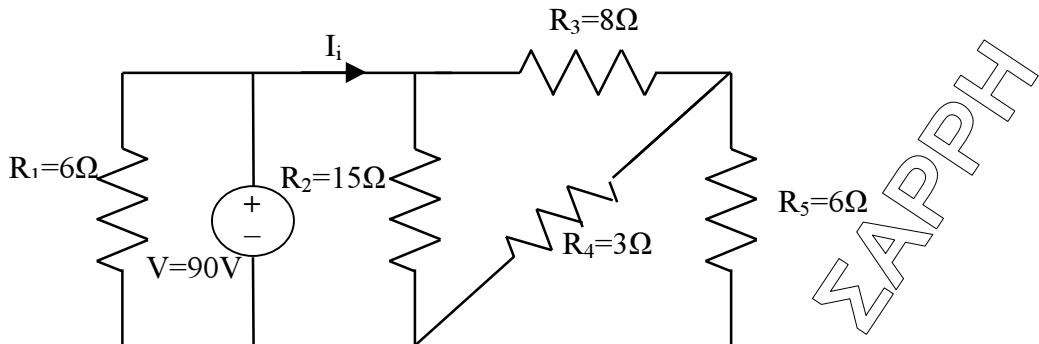

Οι αντιστάσεις R_4 και R_5 είναι παράλληλα συνδεδεμένες:

$$R_{45} = \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5} = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = \frac{18}{9} = 2\Omega$$

Οι αντιστάσεις R_{45} και R_3 είναι συνδεδεμένες σε σειρά:

$$R_{345} = R_3 + R_{45} = 8 + 2 = 10\Omega$$

Οι αντιστάσεις R_2 και R_{345} είναι συνδεδεμένες παράλληλα.

$$R_{2345} = \frac{R_2 \cdot R_{345}}{R_2 + R_{345}} = \frac{15 \cdot 10}{15 + 10} = \frac{150}{25} = 6\Omega$$

Οι αντιστάσεις R_1 και R_{2345} είναι συνδεδεμένες παράλληλα επίσης:

$$R_{o\lambda} = \frac{R_1 \cdot R_{2345}}{R_1 + R_{2345}} = \frac{6 \cdot 6}{6 + 6} = \frac{36}{12} = R_{o\lambda} = 3\Omega$$

Η ολική ένταση του ρεύματος είναι:

$$I_{o\lambda} = \frac{V_{o\lambda}}{R_{o\lambda}} = \frac{90}{3} = 30A$$

Για την ένταση I_1 ισχύει:


$$I_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_{2345}} = \frac{6}{6+6} = 30 = 15A$$

Για την ένταση I_x ισχύει:

$$I_x = \frac{R_2}{R_2 + R_{345}} = \frac{15}{15+10} = 15 = \frac{15 \cdot 15}{25} \Rightarrow I_x = 9A$$

Για την τάση V_x ισχύει: $V_x = \frac{R_{45}}{R_3 + R_{45}} \cdot V = \frac{2}{8+2} \cdot 90 \Rightarrow V_x = 18V$

B3

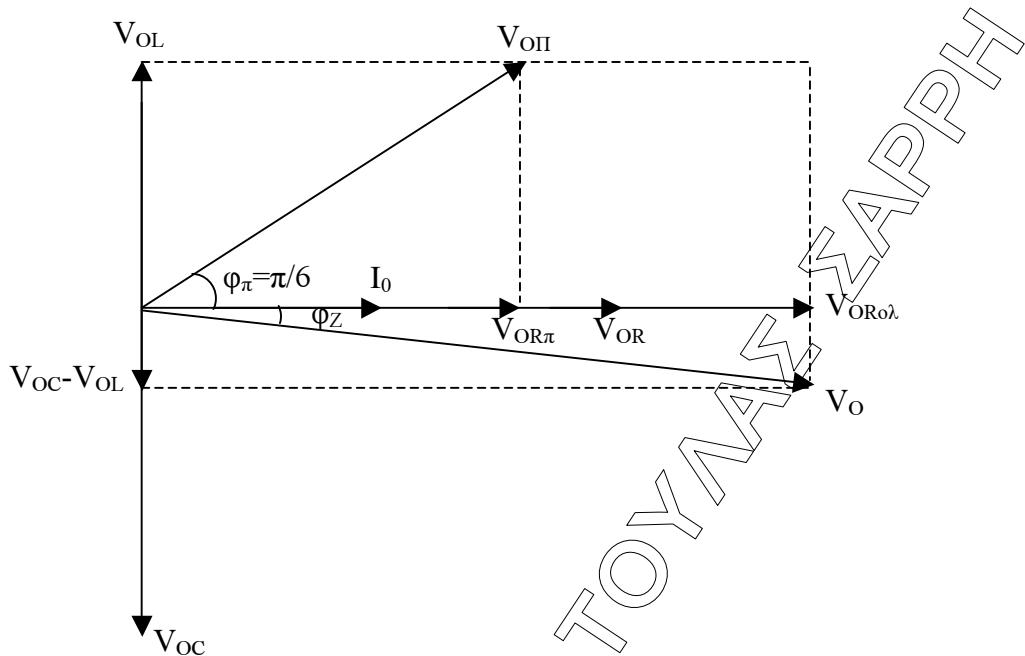

Εφόσον η φάση της τάσης του πηνίου και η φάση της τάσης της ωμικής αντίστασης διαφέρουν κατά $\pi/6$, το πηνίο εμφανίζει ωμική αντίσταση R_π (μη-δανικό πηνίο). Για την κυκλική συχνότητα και το πλάτος της έντασης του ρεύματος ισχύει:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot \frac{100}{\pi} = 200 \text{ rad/sec}$$

$$\text{και } I_0 = \frac{V_{OR}}{R} = 2A$$

Έτσι η σύνθετη αντίσταση του πηνίου είναι:

$$Z_\Pi = \frac{V_{O\Pi}}{I_0} = \frac{12}{2} \Rightarrow Z_\Pi = 6\Omega$$

Από το διανυσματικό διάγραμμα των τάσεων:

$$\text{ημ}\phi_\Pi = \frac{V_{OL}}{V_{O\Pi}} = \frac{X_L}{Z_\Pi} \Rightarrow X_L = Z_\Pi \cdot \etam\phi_\Pi \cdot \frac{\pi}{6} \Rightarrow L\omega = \frac{Z_\Pi}{2} \Rightarrow L = \frac{Z_\Pi}{2\omega} = \frac{6}{400} \Rightarrow L = \frac{3}{200} H$$

β) Το πλάτος της τάσης του πυκνωτή είναι:

$$V_{OC} = V_{CEV} \cdot \sqrt{2} = 16V$$

$$\text{Επίσης: } V_{OL} = X_L \cdot I_0 = L\omega \cdot I_0 = \frac{3}{200} \cdot 200 \cdot 2 = 6V$$

$$\text{Έτσι: } V_{OEL} = V_{OC} - V_{OL} = 16 - 6 = 10V$$

Από το διανυσματικό διάγραμμα των τάσεων:

$$\text{ημ}\phi_\Pi = \frac{V_{O\RPi}}{V_{O\Pi}} = \frac{R_\Pi}{Z_\Pi} \Rightarrow R_\Pi = Z_\Pi \cdot \etam\phi_\Pi \cdot 30 = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow R_\Pi = 3\sqrt{3}\Omega$$

Οι ωμικές αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά, άρα:

$$R_{o\lambda} = R_{\Pi} + R = 5\sqrt{3}\Omega$$

$$\text{Έτσι } V_{ORo\lambda} = I_o R_{o\lambda} = 2 - 5\sqrt{3} \Rightarrow V_{ORo\lambda} = 10\sqrt{3}V$$

Το πλάτος της τάσης τροφοδοσίας είναι:

$$V_o = \sqrt{V_{ORo\lambda}^2 + (V_{OC} - V_{OL})^2} = \sqrt{300 + 100} = 20V.$$

Για τη διαφορά φάσης φz ισχύει:

$$\sigma v \phi_z = \frac{V_{ORo\lambda}}{V_o} = \frac{10\sqrt{3}}{20} \Rightarrow \phi_z = \pi/6$$

Άρα η εξίσωση της στιγμιαίας τάσης της πηγής είναι: $V=20\eta\mu(200t-\pi/6)$

γ) Για τη μέση ισχύ έχουμε:

$$\text{Στον ωμικό αντιστάτη: } P_R = I_{ev}^2 \cdot R = 2 \cdot 2\sqrt{3} \Rightarrow P_R = 4\sqrt{3}W$$

$$\text{Στον πυκνωτή: } P_c = 0 \quad (\text{ιδανικός})$$

$$\text{Στο πηνίο: } P_{\Pi} = I_{ev}^2 \cdot R_{\Pi} = 2 \cdot 3\sqrt{3} \Rightarrow P_{\Pi} = 6\sqrt{3}W$$

δ) Εφόσον το κύκλωμα βρίσκεται σε συντονισμό:

$$X_L = X_C \Rightarrow L\omega = \frac{1}{C'\omega} \Rightarrow C' = \frac{1}{L\omega^2} = \frac{1}{3 \cdot 200^2} \Rightarrow C' = \frac{1}{600} F$$