

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

- A1.** Για τις ημιτελείς προτάσεις **A1.1** έως **A1.4** να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα σε κάθε αριθμό, το γράμμα πριν αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.

- A1.1.** Η δίοδος φωτοεκπομπής ή LED εκπέμπει φως
- α)** επειδή σπάνε δεκάδες ζεύγη ηλεκτρονίων και οπών
 - β)** όταν είναι ανάστροφα πολωμένη
 - γ)** το χρώμα του οποίου είναι ανεξάρτητο από το υλικό του ημιαγώγου
 - δ)** όταν πολώνεται ορθά.

(μονάδες 5)

- A1.2.** Για να εξασφαλιστεί η επικοινωνία ενός αναλογικού με ένα ψηφιακό κύκλωμα, είναι απαραίτητη η παρεμβολή ανάμεσά τους
- α)** ενός κυκλώματος διασύνδεσης ή προσαρμογής (interface)
 - β)** ενός τροφοδοτικού
 - γ)** μιας γεννήτριας συχνοτήτων
 - δ)** ενός μετασχηματιστή.

(μονάδες 5)

- A1.3.** Η δίοδος Zener σε ένα τροφοδοτικό χρησιμοποιείται στο κύκλωμα του
- α)** μετασχηματιστή
 - β)** σταθεροποιητή
 - γ)** φίλτρου
 - δ)** ανορθωτή.

(μονάδες 5)

- A1.4.** Για να λειτουργήσει ένα τρανζίστορ στην ενεργό περιοχή πρέπει
- α)** η επαφή εκπομπού να πολωθεί ορθά και η επαφή του συλλέκτη ανάστροφα
 - β)** η επαφή εκπομπού να πολωθεί ορθά και η επαφή του συλλέκτη ορθά
 - γ)** η επαφή εκπομπού να πολωθεί ανάστροφα και η επαφή του συλλέκτη ανάστροφα
 - δ)** η επαφή εκπομπού να πολωθεί ανάστροφα και η επαφή του συλλέκτη ορθά.


(μονάδες 5)

Μονάδες 20

- A2.** Να μετατρέψετε τον αριθμό $(9A)_{16}$ στο δεκαδικό και δυαδικό σύστημα αρίθμησης.


Μονάδες 6

- A3.** Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος το οποίο αποτελείται από πηγή συνεχούς τάσης, τους διακόπτες x , y , z και ηλεκτρικό λαμπτήρα f . Στο ψηφίο 0 αντιστοιχούν οι διακόπτες, όταν είναι ανοικτοί ($x = y = z = 0$), και ο λαμπτήρας, όταν δε φωτοβολεί ($f = 0$). Στο ψηφίο 1 αντιστοιχούν οι διακόπτες, όταν είναι κλειστοί ($x = y = z = 1$), και ο λαμπτήρας, όταν φωτοβολεί ($f = 1$). Να κατασκευάσετε τον πίνακα αλήθειας του ψηφιακού κυκλώματος.

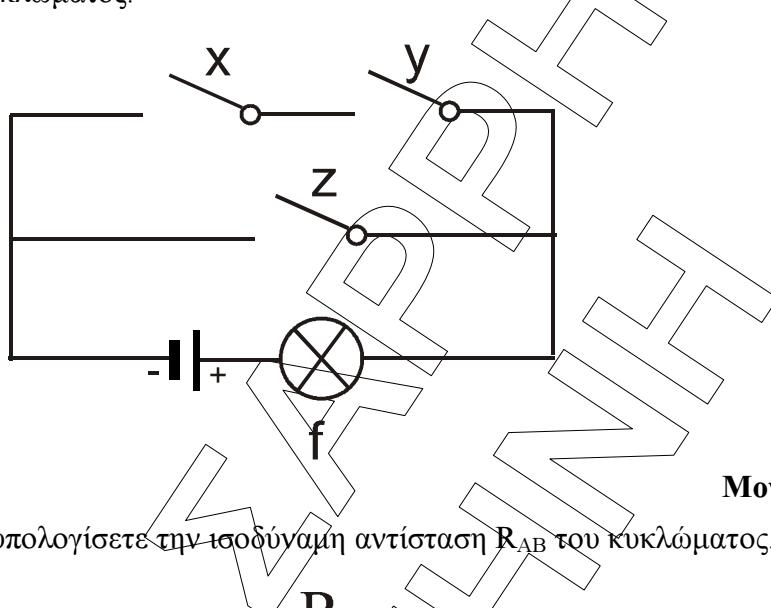



Μονάδες 10

- A4.** Αν $R = 12\Omega$, να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση R_{AB} του κυκλώματος.

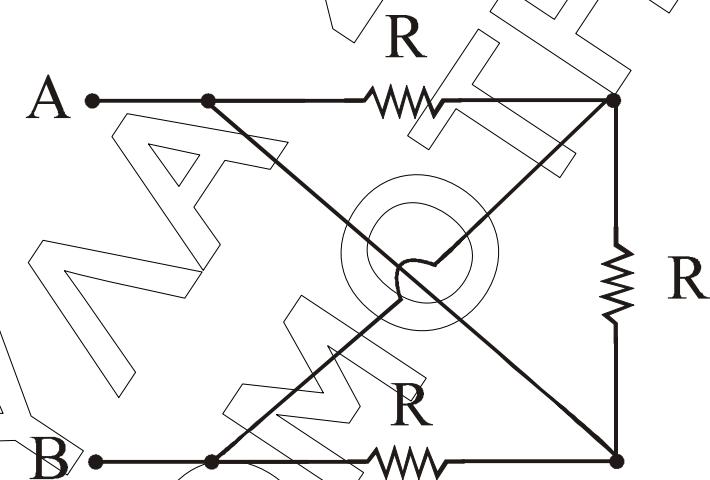

Μονάδες 8

- A5.**
 - α)** Να δώσετε τον ορισμό του συντελεστή ενίσχυσης ρεύματος β ενός τρανζίστορ. (μονάδες 3)
 - β)** Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις χαρακτηριστικές καμπύλες εξόδου ενός τρανζίστορ. Να υπολογίσετε τον συντελεστή ενίσχυσης β του τρανζίστορ αυτού χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του διαγράμματος και τον παραπάνω ορισμό. (μονάδες 3)

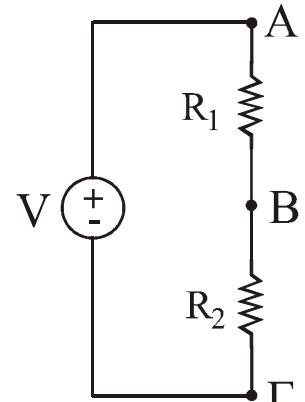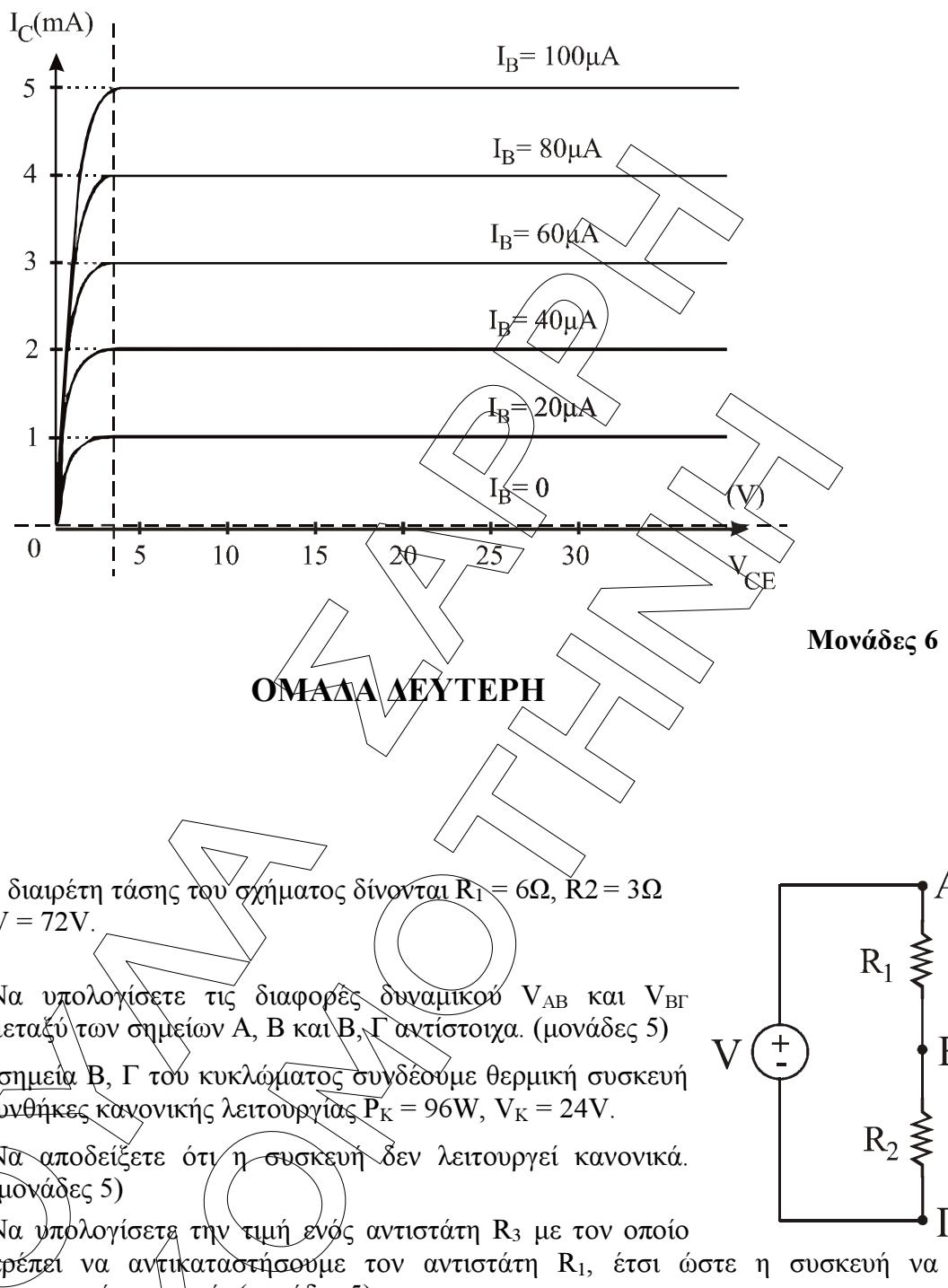

Μονάδες 10

B3. Δίνεται κύκλωμα R, C σειράς με $R = 20\Omega$ και $C = 100\mu F$. Στα άκρα του κυκλώματος εφαρμόζεται ημιτονοειδής εναλλασσόμενη τάση. Η στιγμιαία τιμή του ρεύματος από το οποίο διαρρέεται το κύκλωμα δίνεται από τη σχέση $i = 4\eta\mu 500t$, (S.I.)

- a)** Να υπολογίσετε τη χωρητική αντίσταση του πυκνωτή. (μονάδες 3)
- β)** Να υπολογίσετε τη σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος. (μονάδες 4)
- γ)** Να γράψετε την εξίσωση της τάσης στα άκρα του πυκνωτή, καθώς και την εξίσωση της τάσης στα άκρα του κυκλώματος. (μονάδες 7)
- δ)** Να υπολογίσετε την πραγματική, την άεργο και τη φαινόμενη ισχύ του κυκλώματος και να σχεδιάσετε το τρίγωνο ισχύος του κυκλώματος. (μονάδες 7)
- ε)** Να υπολογίσετε τον συντελεστή αυτεπαγωγής ενός ιδανικού πηνίου, το οποίο πρέπει να συνδεθεί σε σειρά στο κύκλωμα, έτσι ώστε το κύκλωμα αυτό να βρεθεί σε κατάσταση συντονισμού. (μονάδες 4)

$$\text{Δίνεται } \eta\mu \frac{\pi}{4} = \sigma v \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Μονάδες 25

